


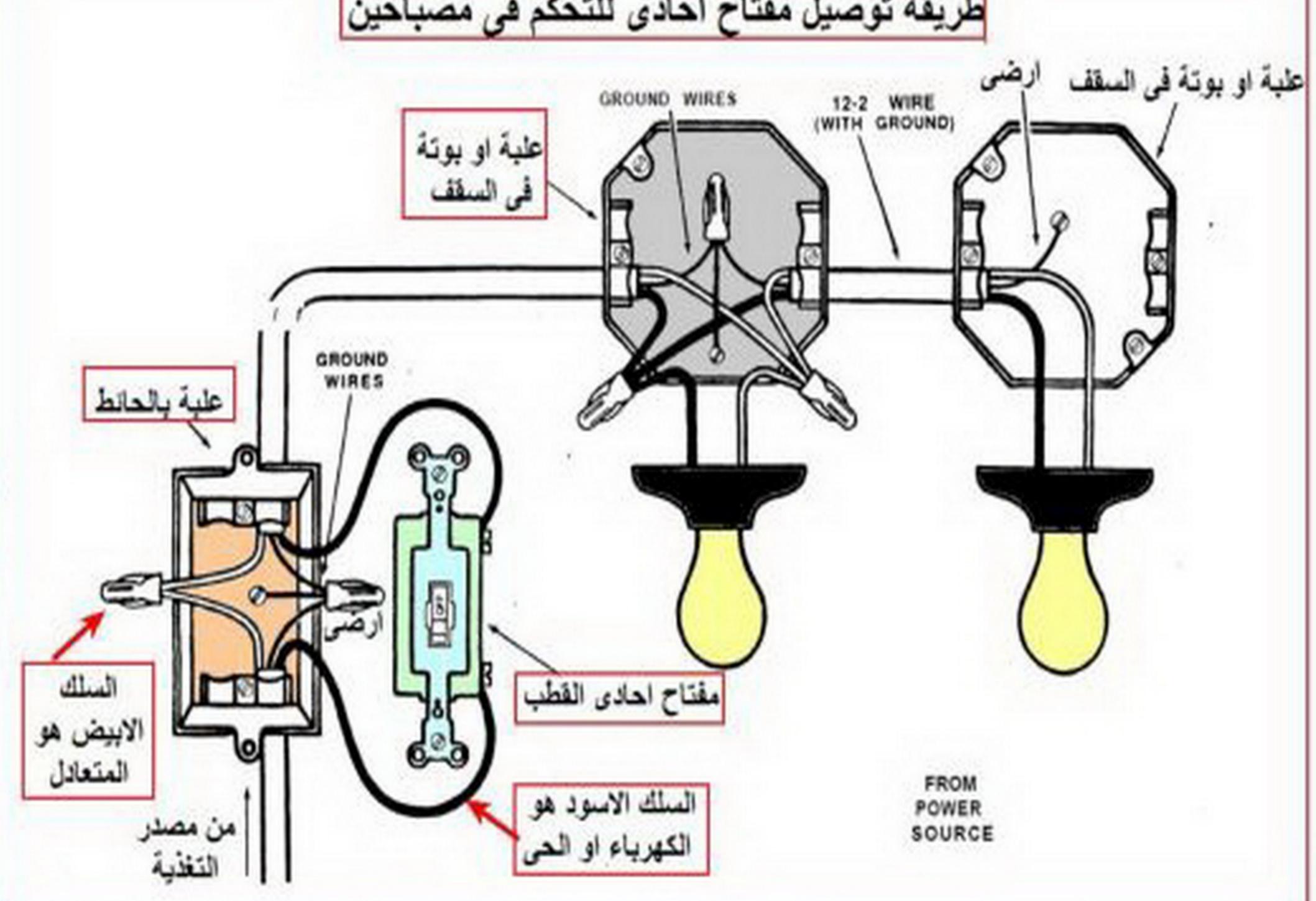
### طريقة توصيل مفتاح احادى للتحكم في مصباحين




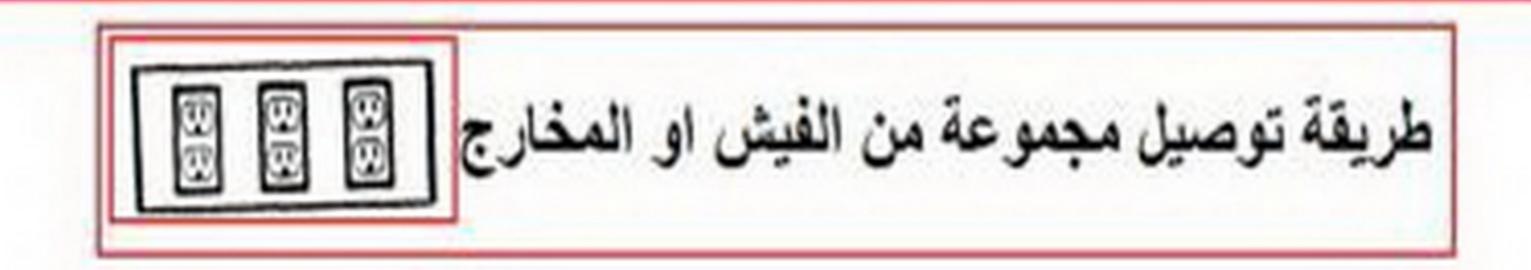


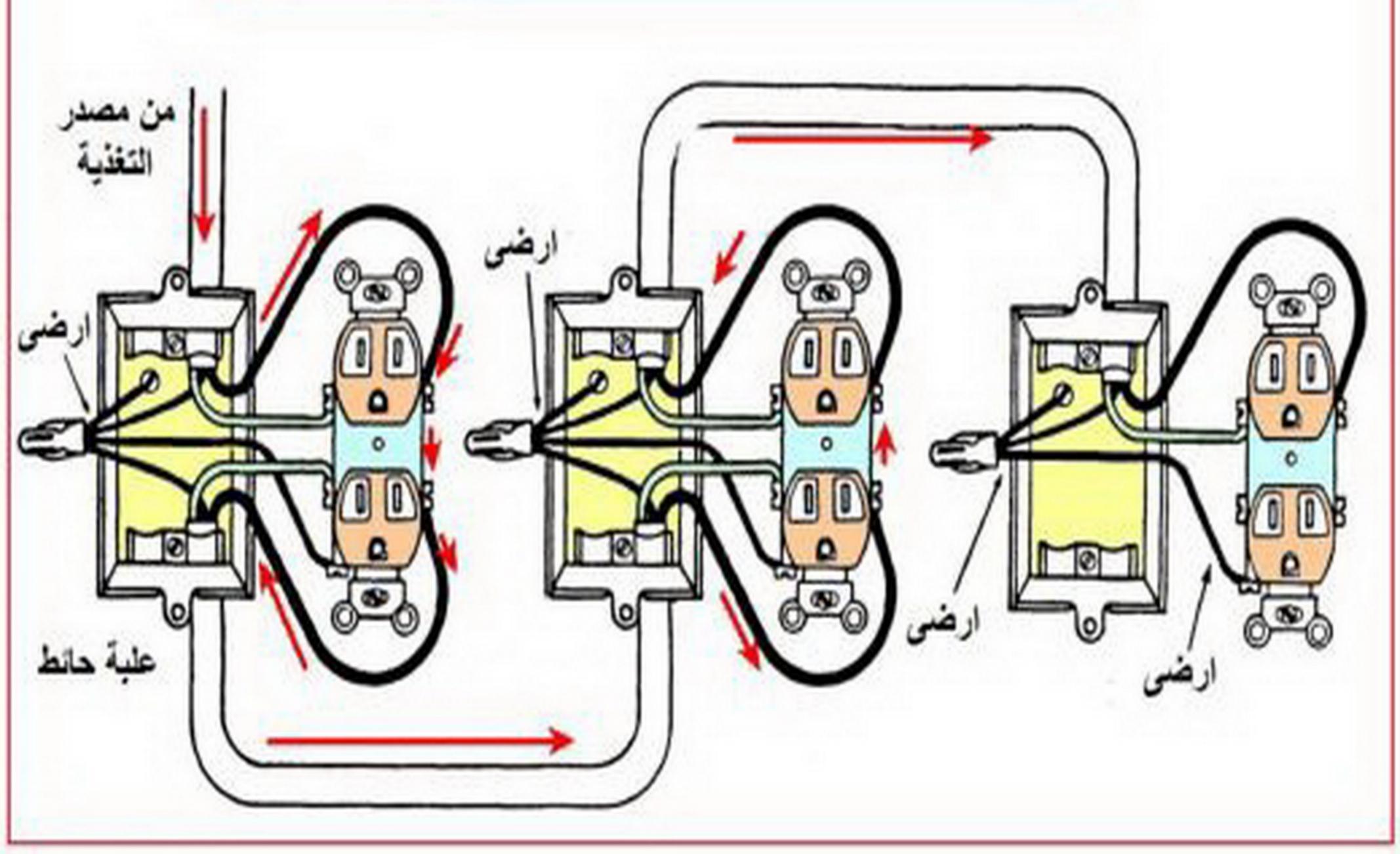

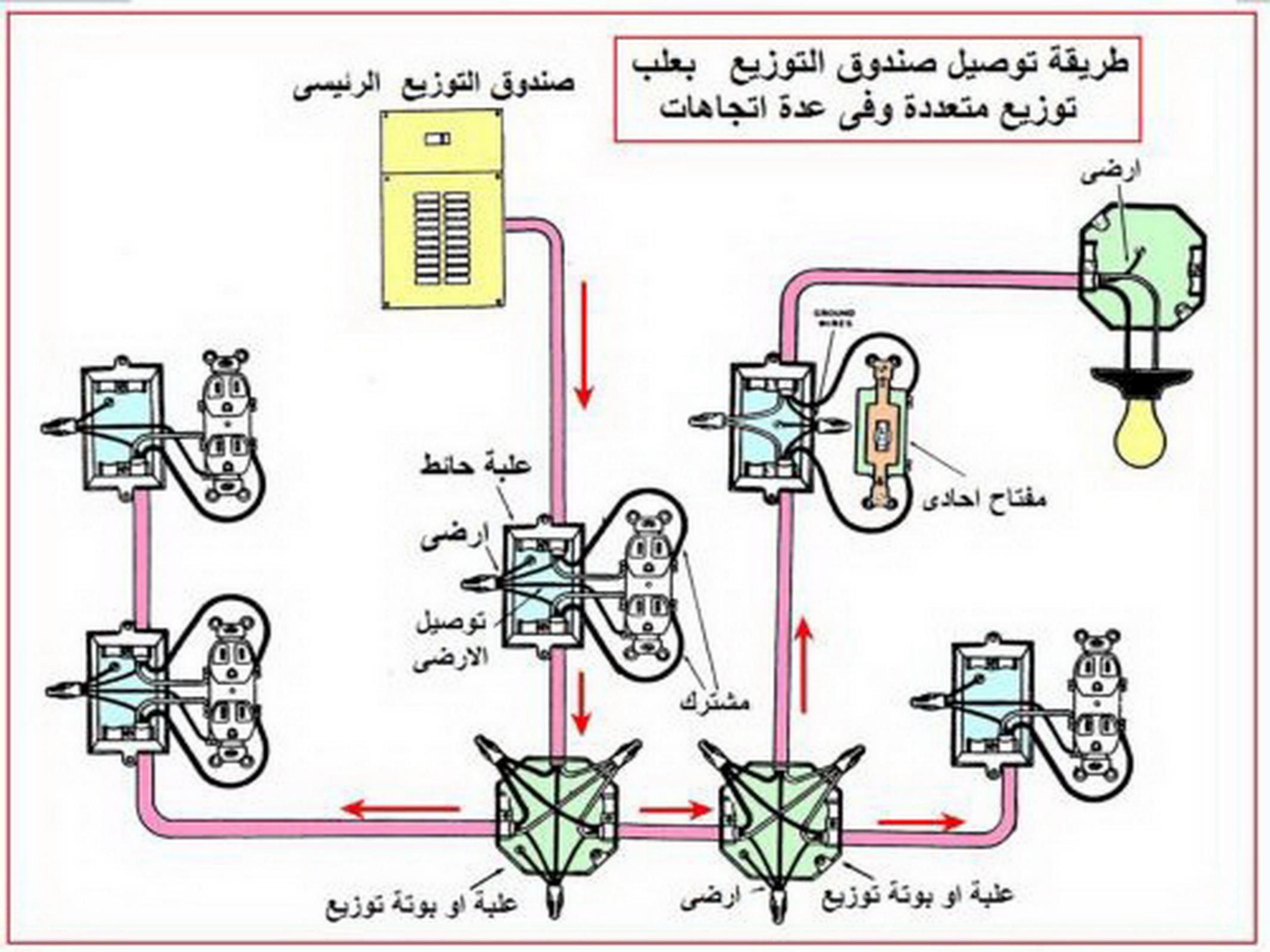
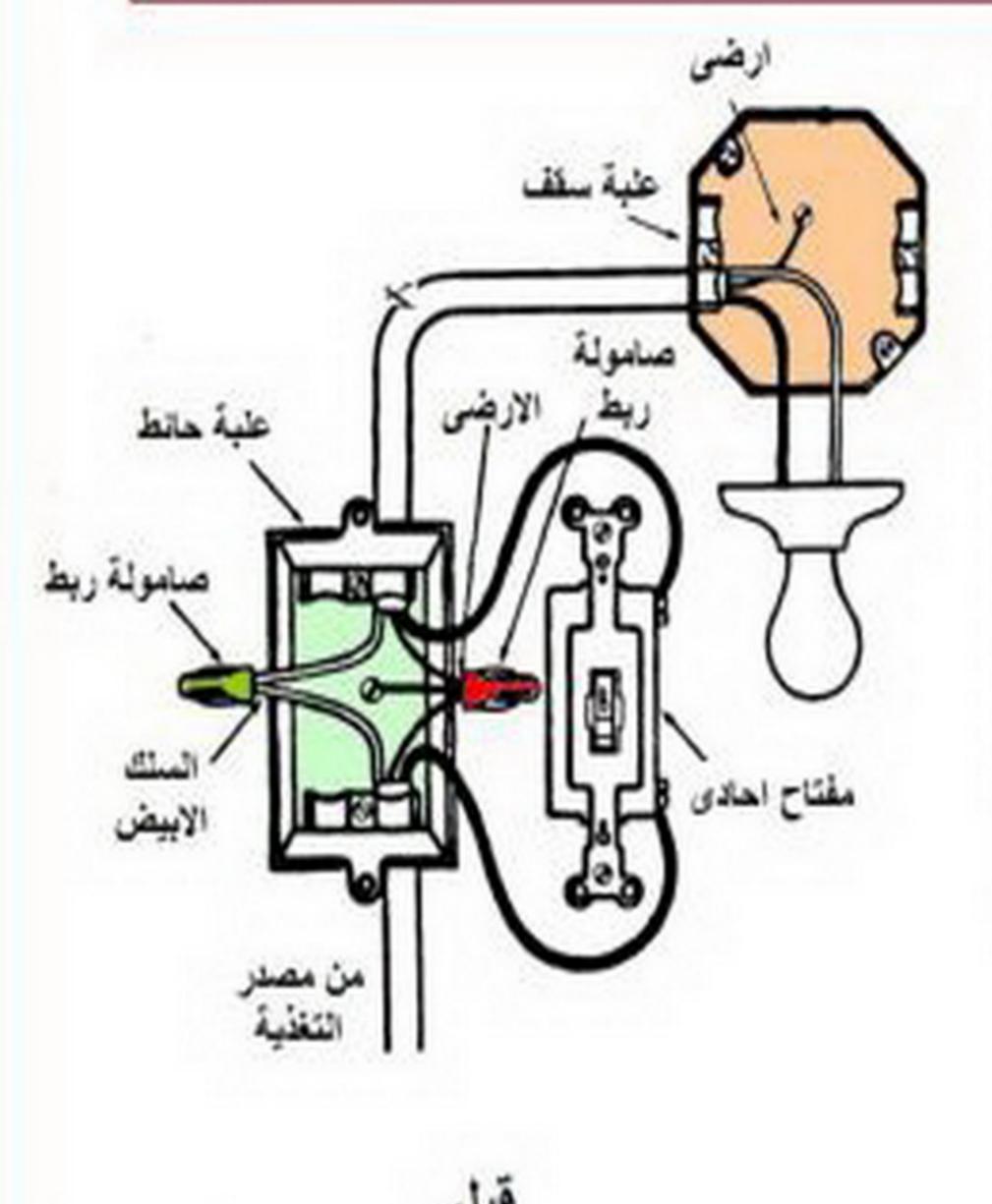
### طريقة تحويل دائرة مفتاح تحكم احادى الى دائرة مفتاح تحكم احادى ومخرج او فيشة




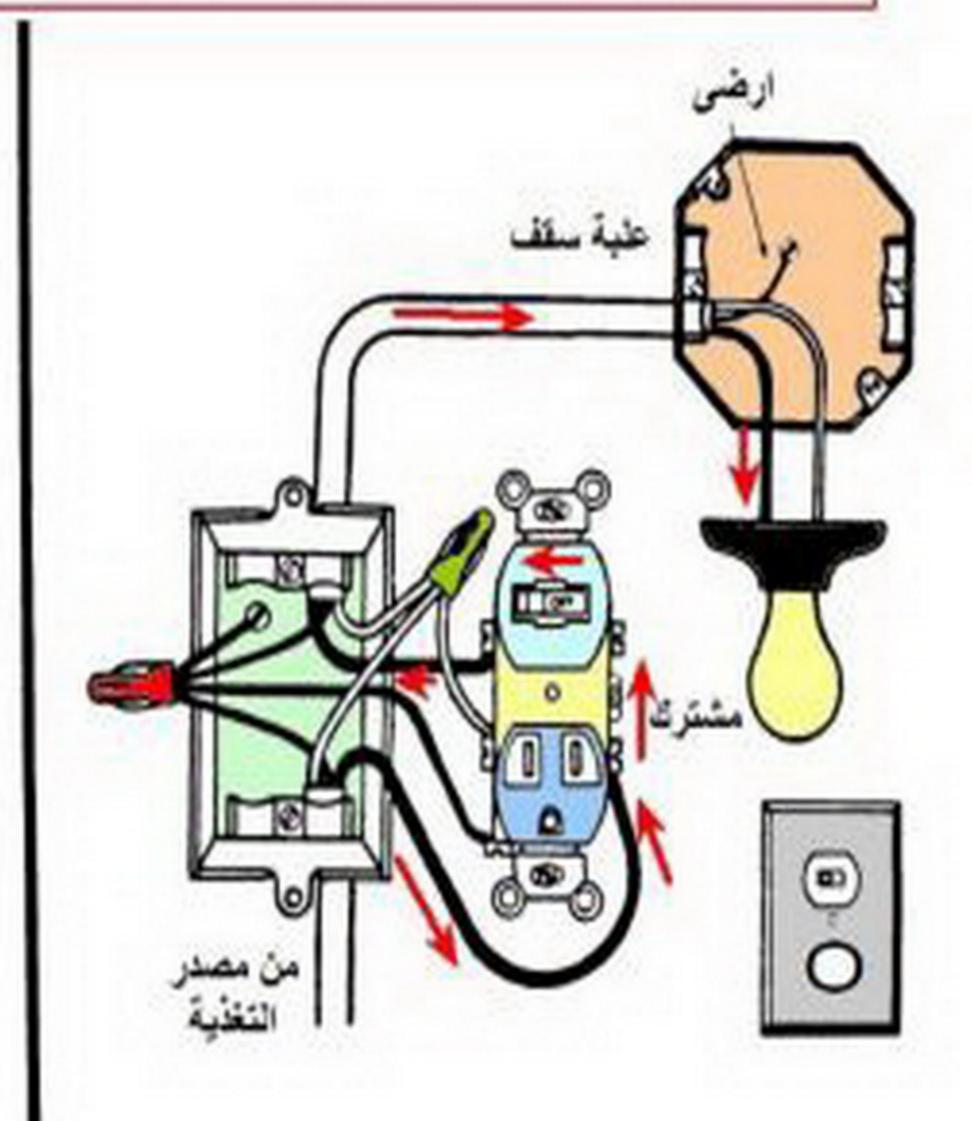


قبل

بعد

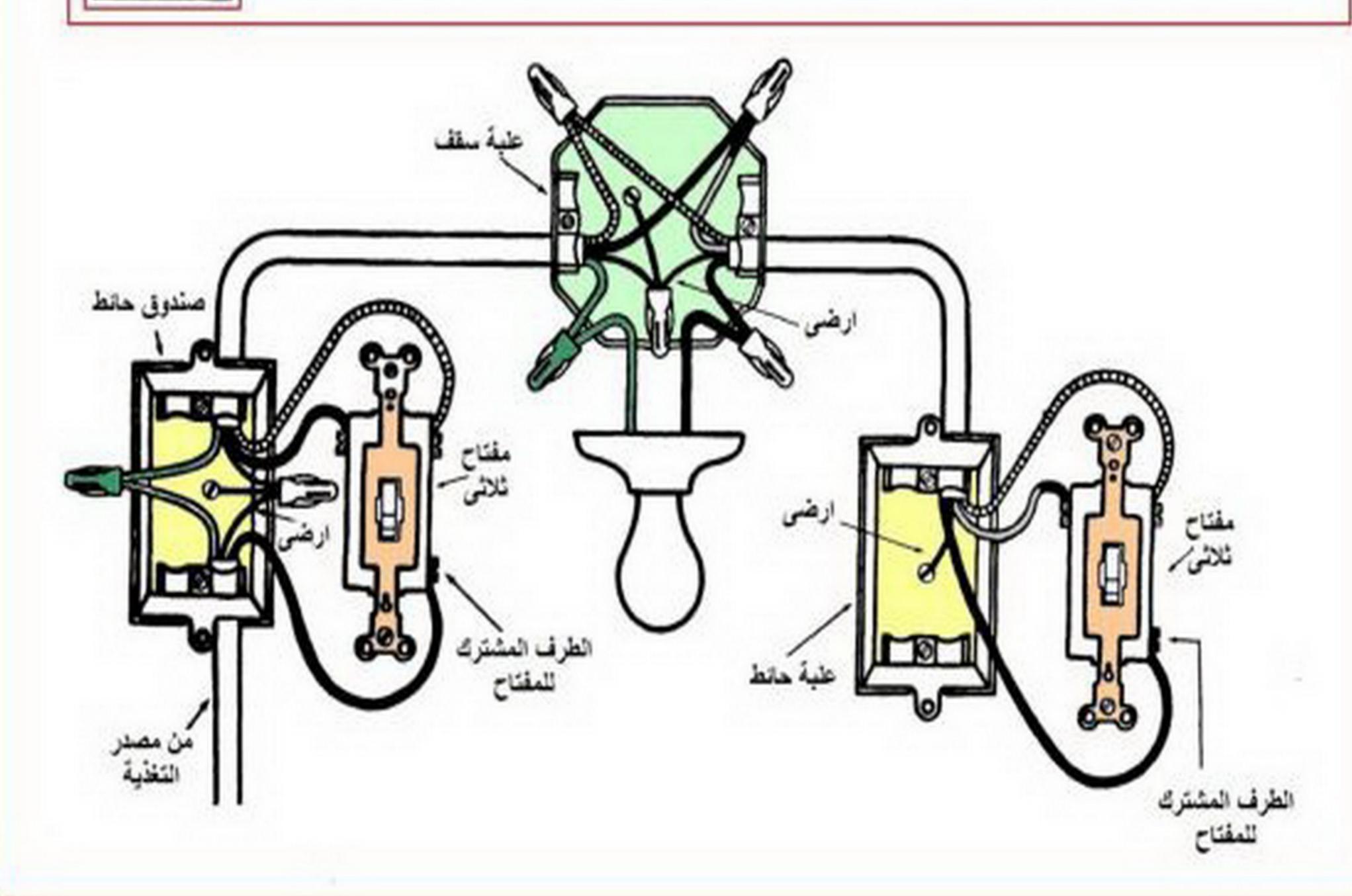
## طريقة التحكم بمصباح من مكانين مختلفين باستخدام مفتاحين ثلاثى الاطراف ديفتورى




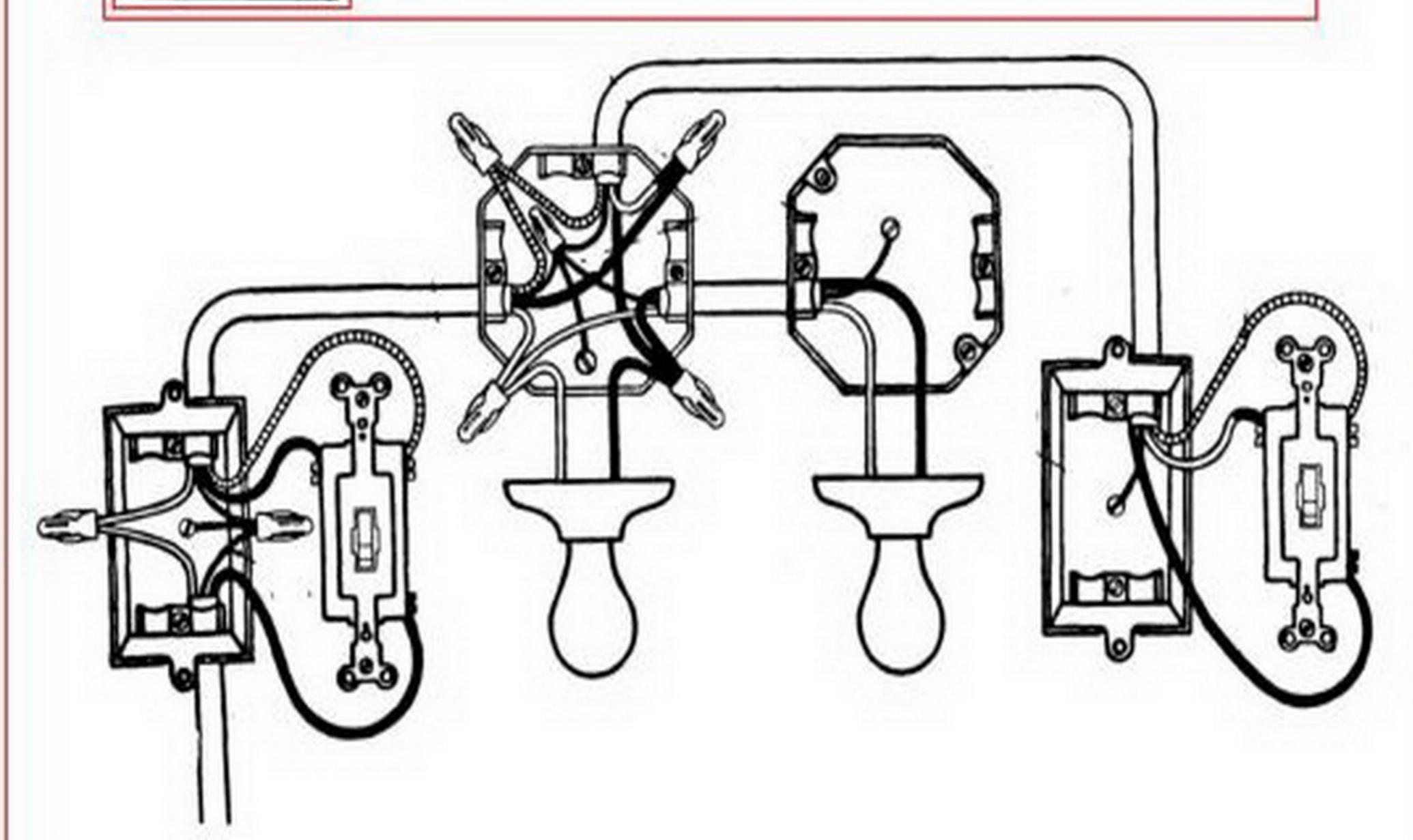


# 000

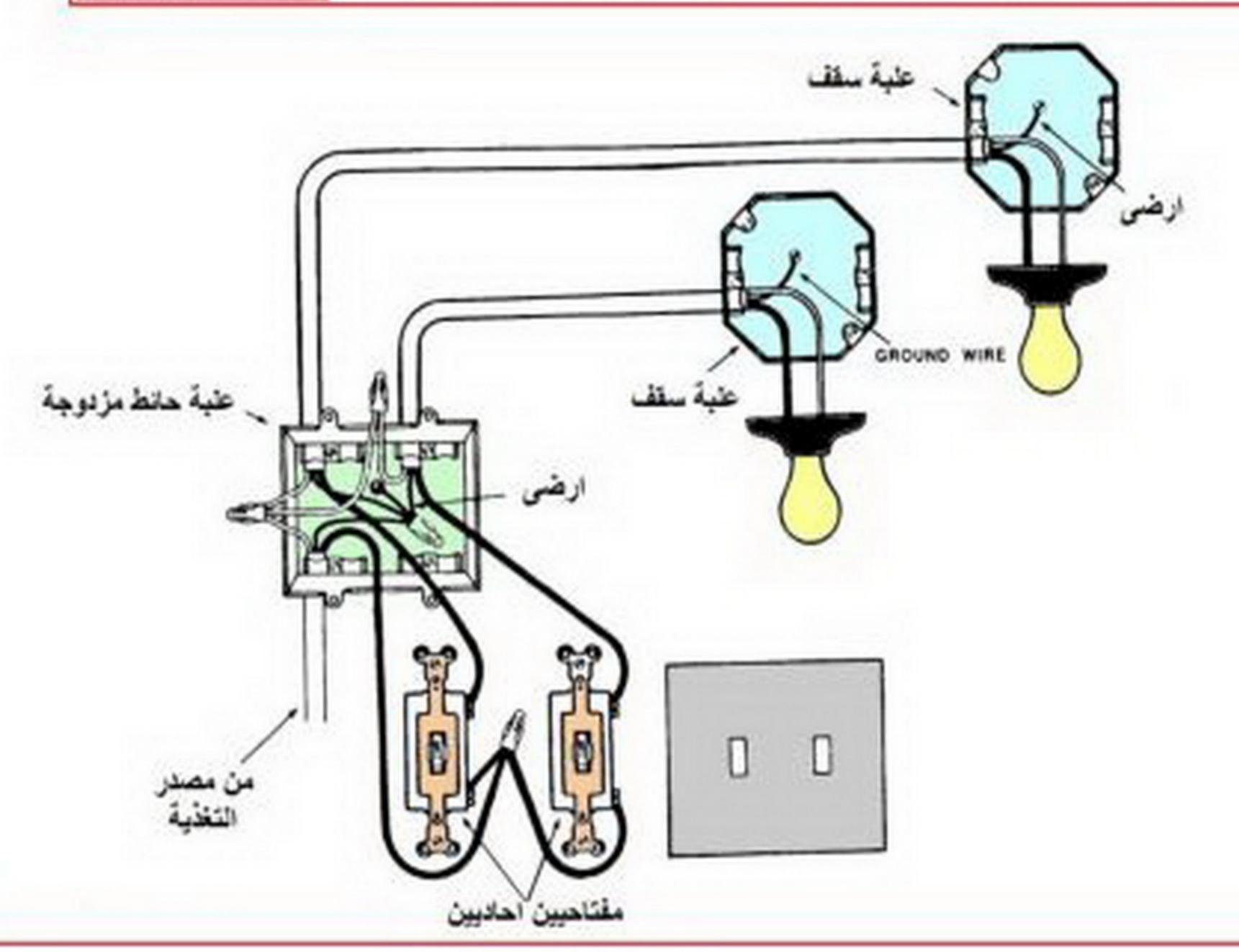
#### طريقة توصيل النجفة اى التحكم في مصباحين بمفتاحين احديين




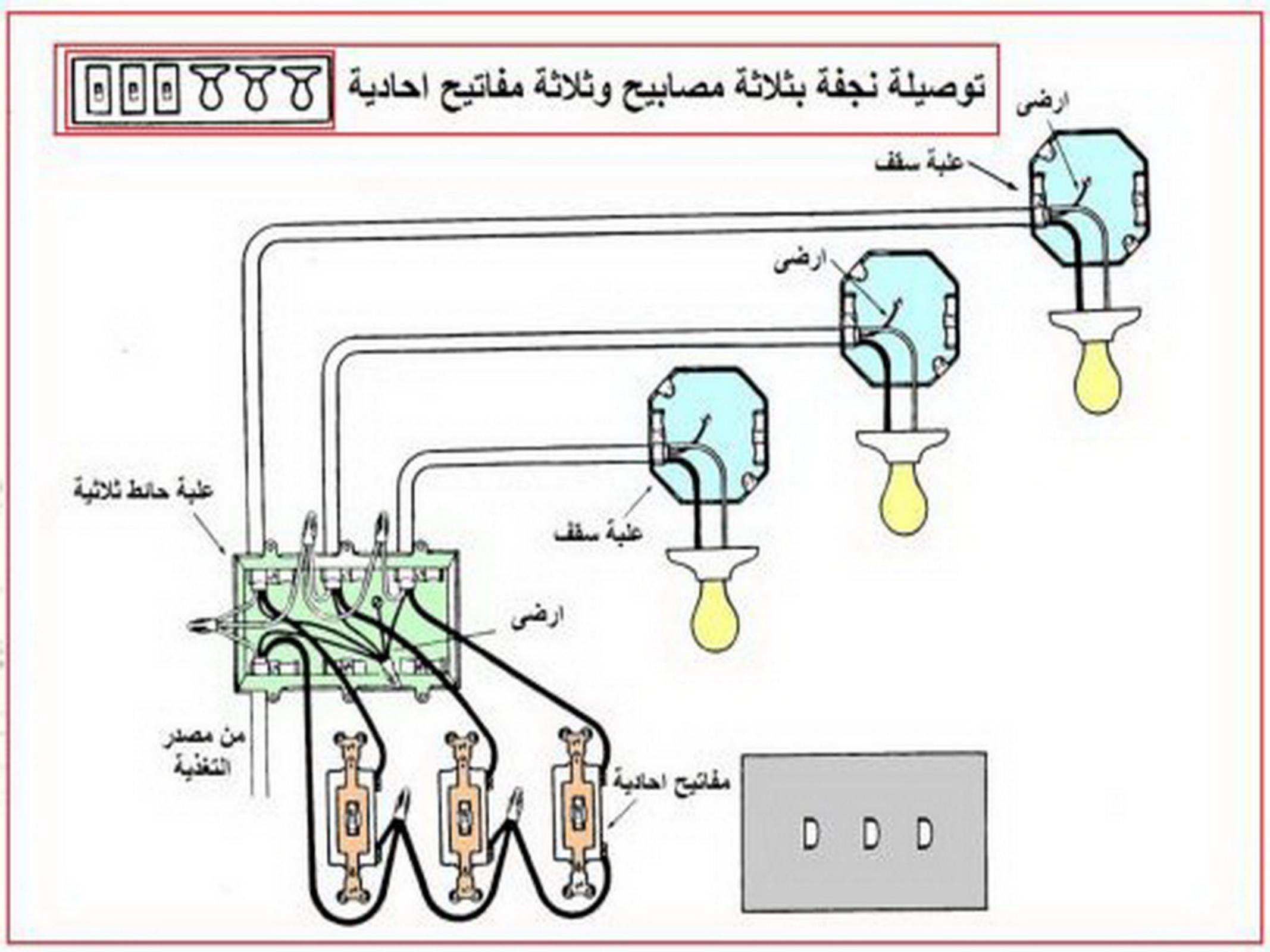
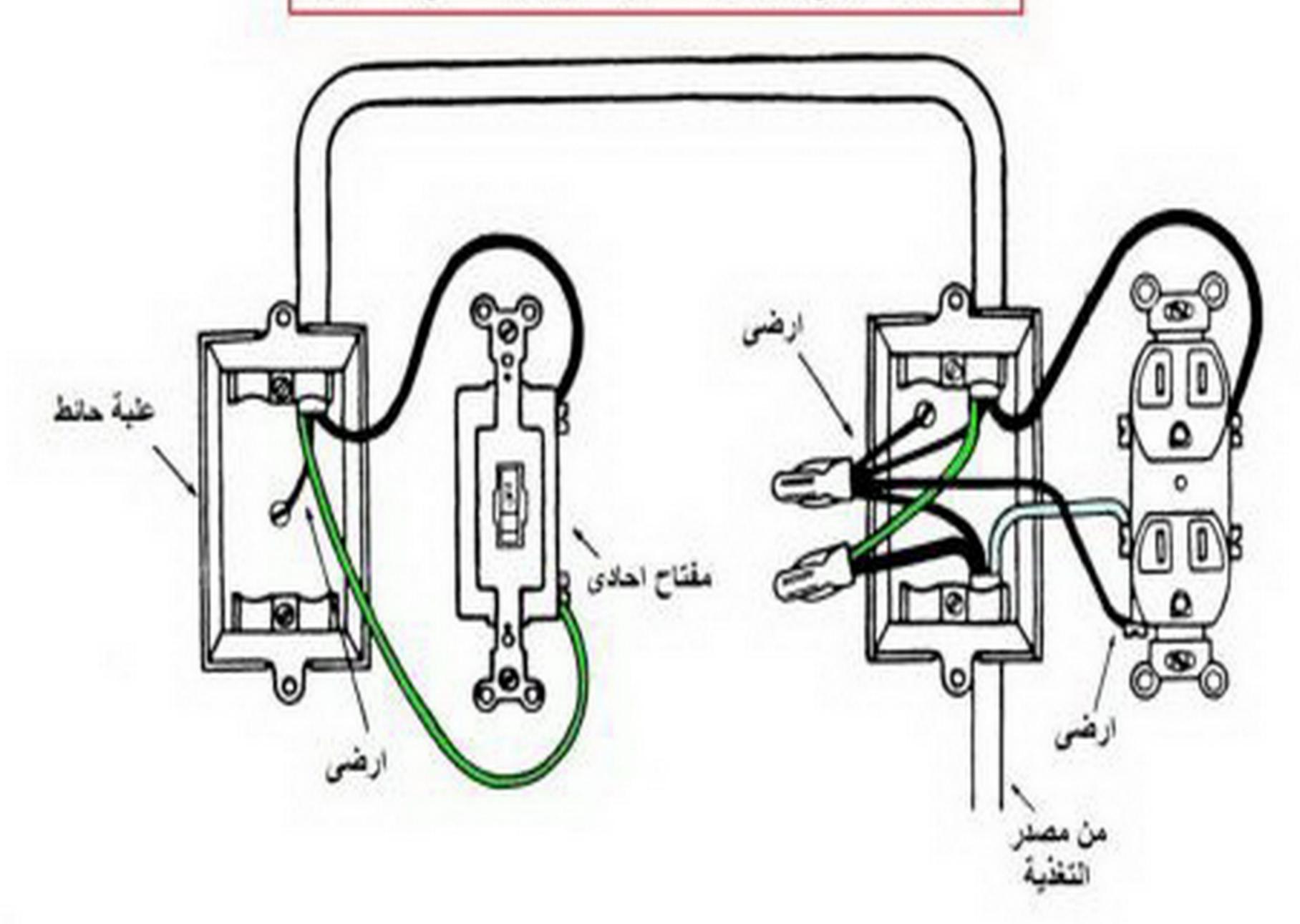
## توصيل مخرج او فيشة عن طريق مفتاح احادى



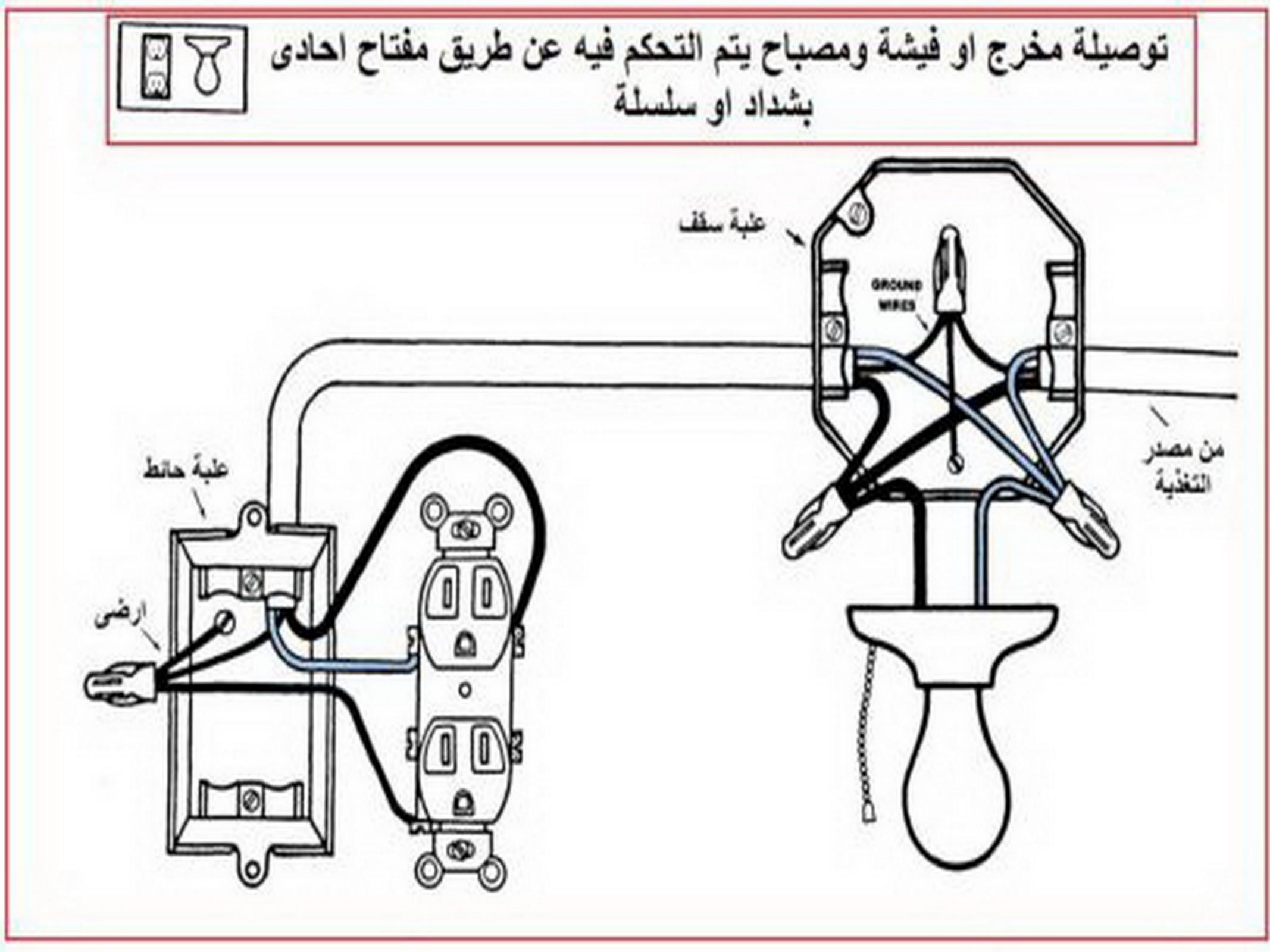

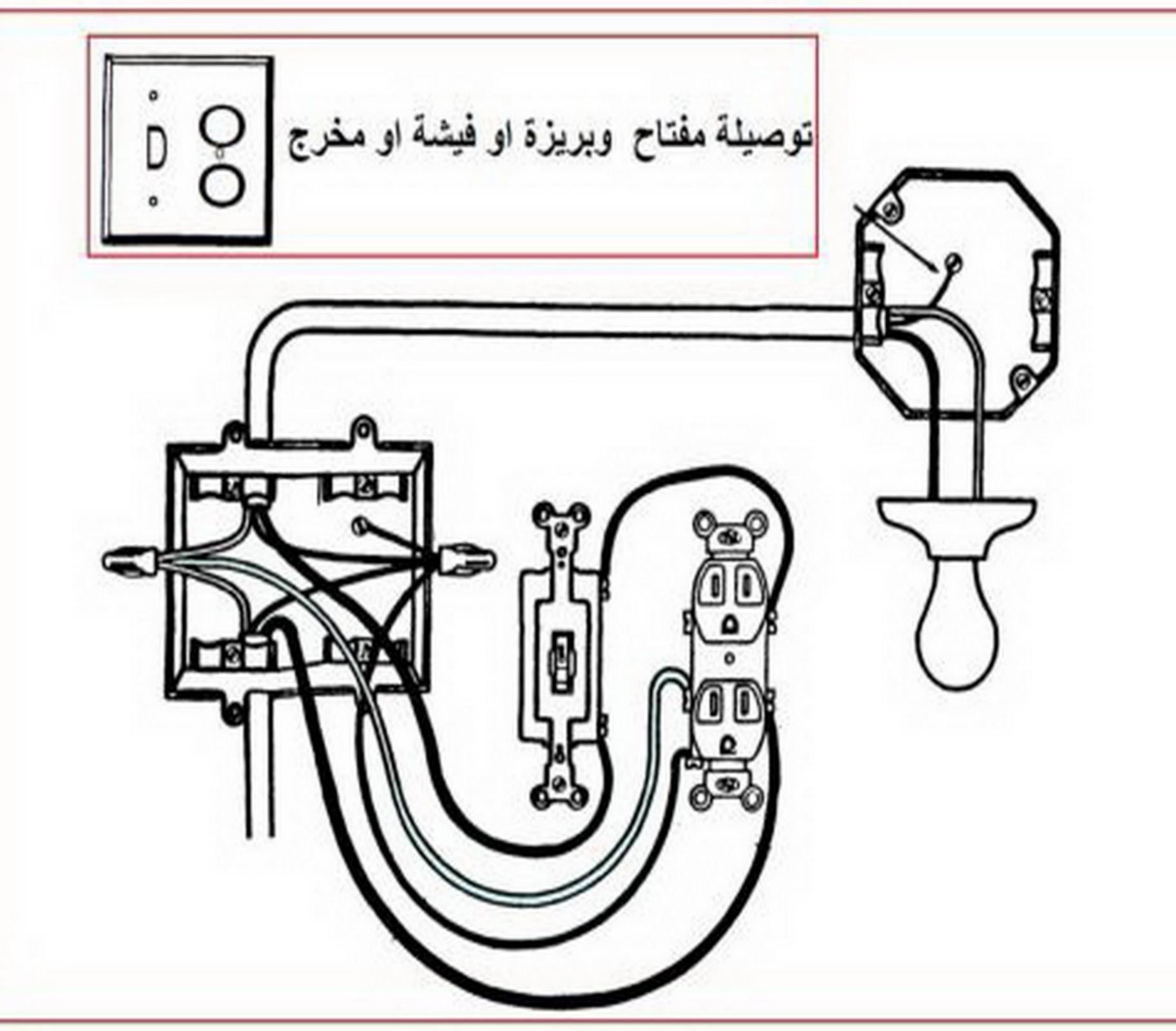



توصيلة مفتاح و مصباح وبريزة منفصلة

